

# Aritmetické a logické operace (násobení)

INP - cvičení 7

Zdeněk Vašíček, 2021  
vasicek@fit.vutbr.cz



# Násobení

- Existuje řada přístupů (Ripple Carry Array, Carry Save Array, Wallace tree, LUT), které se v zásadě liší
  - v **ploše**, kterou násobička na čipu zabírá a
  - v **rychlosti** (zpoždění násobičky).
- Operace násobení se v HW realizuje jako **postupné přičítání** vhodně posunutého násobence na základě znalosti jednotlivých bitů násobitele.

## Násobení 8b čísel bez znaménka v dvojkové soustavě

$$\begin{array}{r}
 01010010 \text{ (násobenec)} \\
 \times 01111101 \text{ (násobitel)} \\
 \hline
 . . . . . \\
 . . . . . . . . . \\
 . . . . . . . . . . \\
 . . . . . . . . . . . \\
 . . . . . . . . . . . . \\
 . . . . . . . . . . . . . \\
 . . . . . . . . . . . . . . \\
 . . . . . . . . . . . . . . . \\
 \hline
 . . . . . . . . . . . . . . .
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 82 \\ \times 125 \\ \hline 410 \\ 1640 \\ 8200 \\ \hline 10250 \end{array}$$

Výsledný součin musí obsahovat  $8+8 = 16$  bitů

# Násobení 8b čísel se znaménkem v dvojkové soustavě

- Naivní implementace – zapamatování znaménka a převod na kladná čísla (nepoužívá se).
- Lze použít předchozí algoritmus je však nutné rozšířit (na šířku součinu) / šířit znaménko.

$$\begin{array}{r} \phantom{\times} 1111111110101110 \text{ (násobenec)} \\ \times 0000000001111101 \text{ (násobitel)} \\ \hline 1111111110101110 \\ 0000000000000000 \\ 1111111010111000 \\ 1111110101110000 \\ 1111101011100000 \\ 1111010111000000 \\ 1110101110000000 \\ 0000000000000000 \\ \hline 1101011111110110 \text{ (součin)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \phantom{\times} -82 \\ \times 125 \\ \hline -410 \\ -1640 \\ -8200 \\ \hline -10250 \end{array}$$

# Násobení 8b čísel se znaménkem v dvojkové soustavě

0000000001111101 (násobenec)  
x 1111111110101110 (násobitel)

---

0000000000000000  
0000000011111010  
0000000111110100  
000001111101000  
0000000000000000  
000111110100000  
0000000000000000  
011111010000000  
011110100000000  
111101000000000  
111010000000000  
110100000000000  
101000000000000  
010000000000000  
100000000000000

---

110101111110110 (součin)


125  
x -82  
-----  
-250  
-10000  
-----  
-10250

# Optimalizace z pohledu zpoždění

- Násobení sestává z řízeného přičítání dílčích součinů (násobence) k průběžnému výsledku. Pokud je cílem proces zrychlit, musíme
  - buď urychlit operaci přičtení dílčího součinu nebo
  - počet operací přičtení redukovat (použitím jiné reprezentace).
- **Motivace:** hodnotu  $15_{10} = 1111_2$  lze reprezentovat také jako rozdíl
$$16 - 1 = 10000_2 - 00001_2$$
- Při použití předchozího algoritmu se pro výpočet součinu  $7 \times 15$  musí vyčíslit výraz  $0111_2 + 01110_2 + 011100_2 + 0111000_2$  avšak při použití této reprezentace stačí vyčíslit výraz  $01110000_2 - 0111_2$ . Lze tedy ušetřit 50% operací.
 
# Boothův algoritmus


- Boothův algoritmus je algoritmus určený k redukci počtu operací, který využívá mimo operaci přičtení násobence také jeho odečtení.
- Princip:** detekovat a nahradit řadu po sobě následujících jedniček (sled jedniček) v násobiteli a tím redukovat počet operací.



- Existuje několik variant, základní verze je Boothovo překódování radix 2 využívající znalosti bitu a jeho pravého souseda (je-li MSB vlevo).
 
# Boothův algoritmus (radix 2) – tvorba kódu

- Lze detekovat sled jedniček pomocí hodnoty bitu a jeho souseda?



- Detekci můžeme provádět na základě znalosti sousedního bitu

| hodnota překódovávaného bitu | hodnota sousedního bitu (bit vpravo) | kód | popis situace |
|------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------|
| 0                            | 0 / neexistuje                       |     |               |
| 0                            | 1                                    |     |               |
| 1                            | 1                                    |     |               |
| 1                            | 0 / neexistuje                       |     |               |

- Výhoda: překódování lze provést najednou pro všechny bity
- Neefektivita: za sled je považována i osamocená jednička (010), která je nahrazena dvěma operacemi (1-10). Řešení: použít vyšší radix

# Násobení 8b čísel – Boothův algoritmus – radix 2

$$82 \times 125 = 01010010 \times 01111101$$

**125:**

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

 $\rightarrow$ 

|   |   |   |   |   |    |   |    |
|---|---|---|---|---|----|---|----|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 |
|---|---|---|---|---|----|---|----|

|       |   |   |   |   |   |    |   |    |       |       |            |            |
|-------|---|---|---|---|---|----|---|----|-------|-------|------------|------------|
|       | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0  | 1 | 0  | (82)  |       |            |            |
| x     | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | (125) |       |            |            |
| <hr/> |   |   |   |   |   |    |   |    |       |       |            |            |
|       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 0 | 1  | 0     | (-82) |            |            |
|       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 1 | 0  | 1     | 0     | (+82 << 1) |            |
|       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0  | 1 | 0  | 1     | 1     | 0          | (-82 << 2) |
|       | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0 | 0  | 0     | 0     | 0          | (+82 << 7) |
| <hr/> |   |   |   |   |   |    |   |    |       |       |            |            |
|       | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0  | 0 | 0  | 0     | 0     | 0          |            |

Počet operací se redukoval z 6 na 4 (pozor na interpretaci)

Kontrola:  $82 \times 125 = 82 \times (128 + -4 + 2 + -1) = -82 + 82 \times 2 + -82 \times 4 + 82 \times 128$

# Boothův algoritmus (radix 4) – tvorba kódu


- Umožníme-li používat dvojnásobnou zápornou a kladnou hodnotu násobence, můžeme dále redukovat počet operací (vyrobit v HW požadované násobky není obtížné).
- **Kód vyššího řádu lze vytvořit z kódu radix 2 přiřazením vah  $2^i$  jednotlivým pozicím.**

| hodnota<br>překódovávaných bitů | hodnota sousedního<br>bitu (bit vpravo) | kód<br>radix 2 | kód<br>radix 4 |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| 00                              | 0                                       | 0 0            | 0              |
| 00                              | 1                                       | 0 1            | 1              |
| 01                              | 0                                       | 1 -1           | 1              |
| 01                              | 1                                       | 1 0            | 2              |
| 10                              | 0                                       | -1 0           | -2             |
| 10                              | 1                                       | -1 1           | -1             |
| 11                              | 0                                       | 0 -1           | -1             |
| 11                              | 1                                       | 0 0            | 0              |

- Rychlá kontrola - nejvyšší bit určuje znaménko (1 – záporné, 0 – kladné)

# Násobení 8b čísel – Boothův algoritmus – radix 4


**82 x 125 = 01010010 x 01111101**

 

Kontrola:  $125 \stackrel{?}{=} 2 \cdot 2^6 - 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^0 = 128 - 4 + 1 = 125$
 
# Násobení 8b čísel – Boothův algoritmus – radix 4

$$82 \times 125 = 01010010 \times 01111101$$



|       |   |   |   |    |   |   |   |   |       |
|-------|---|---|---|----|---|---|---|---|-------|
|       | 0 | 1 | 0 | 1  | 0 | 0 | 1 | 0 | (82)  |
| ×     |   | 2 | 0 | -1 | 1 |   |   |   | (125) |
| <hr/> |   |   |   |    |   |   |   |   |       |

.....


.....

.....

.....
 
# Násobení 8b čísel – Boothův algoritmus – radix 4

$$82 \times 125 = 01010010 \times 01111101$$




|   |                  |   |   |    |   |   |   |   |             |
|---|------------------|---|---|----|---|---|---|---|-------------|
|   | 0                | 1 | 0 | 1  | 0 | 0 | 1 | 0 | (82)        |
| × |                  | 2 | 0 | -1 | 1 |   |   |   | (125)       |
|   | <hr/>            |   |   |    |   |   |   |   |             |
|   | 0000000001010010 |   |   |    |   |   |   |   | (+82)       |
|   | 1111111010111000 |   |   |    |   |   |   |   | (-82 << 2)  |
|   | 0010100100000000 |   |   |    |   |   |   |   | (+164 << 6) |
|   | <hr/>            |   |   |    |   |   |   |   |             |
|   | 0010100000001010 |   |   |    |   |   |   |   |             |

- **Pozor** na důslednou práci se znaménkem a potřebný počet bitů pro zakódování dvojnásobku násobence. Jednotlivé dílčí součiny je zapotřebí posouvat o 2 bity vlevo!
- Počet operací se redukoval z 6 na 3 (maximálně 4 operace)
 
# Násobení 8b čísel – Boothův algoritmus – radix 8

$$82 \times 125 = 01010010 \times 01111101$$




|   |                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
|   | 0                                                                                                                              | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (82)        |
| × | <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>2</span> <span>0</span> <span>-3</span> </div> |   |   |   |   |   |   |   |   | (125)       |
|   | 1111111100001010                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | (-246)      |
|   | 0010100100000000                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   | (+164 << 6) |
|   | 0010100000001010                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |             |

- Počet bitů musí být násobkem 3 (přechod na 9-bitová čísla)
- Počet operací se redukoval z 6 na 2.
 
# Násobení 8b čísel – Boothův algoritmus – radix 8

$$-82 \times -125 = 110101110 \times 110000011$$



|    |                                                                                                                         |             |   |   |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|--------|
|    | 1 1 0 1 0 1 1 1 0                                                                                                       | (-82)       |   |   |        |
| ×  | <table border="1" style="display: inline-table; text-align: center;"> <tr><td>-2</td><td>0</td><td>3</td></tr> </table> | -2          | 0 | 3 | (-125) |
| -2 | 0                                                                                                                       | 3           |   |   |        |
|    | 1111111100001010                                                                                                        | (-246)      |   |   |        |
|    | 0010100100000000                                                                                                        | (+164 << 6) |   |   |        |
|    | 00101000000001010                                                                                                       |             |   |   |        |

- Počet bitů musí být násobkem 3 (přechod na 9-bitová čísla)
- Počet operací se redukoval z 4 na 2 (viz počet jedničkových bitů násobitele).

## Boothův algoritmus – jiný přístup

**Postup podle obecného Boothova algoritmu:**

1. Zopakujeme nejvyšší bit skupiny (skupina je  $k$ -tice bitů,  $k$  dáno radixem)
2. K takto získané hodnotě přičteme hodnotu nejvyššího bitu skupiny vpravo od překódovávané skupiny
3. Výsledná hodnota je binárním vyjádřením relativní číslice

**Překódujte číslo -121 na 9 bitech pomocí radix 8 ( $2^k = 8$ ,  $k = 3$ )**

|               |                                                                  |    |                                    |   |                                                        |                                                                  |   |   |                                                        |   |                                                                  |   |   |   |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>-121 =</b> | <table><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>           | 1  | 1                                  | 0 | <table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | 0                                                                | 0 | 0 | <table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | 1 | 1                                                                | 1 |   |   |   |
| 1             | 1                                                                | 0  |                                    |   |                                                        |                                                                  |   |   |                                                        |   |                                                                  |   |   |   |   |
| 0             | 0                                                                | 0  |                                    |   |                                                        |                                                                  |   |   |                                                        |   |                                                                  |   |   |   |   |
| 1             | 1                                                                | 1  |                                    |   |                                                        |                                                                  |   |   |                                                        |   |                                                                  |   |   |   |   |
|               | <table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> | 1  | 1                                  | 1 | 0                                                      | <table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | 0 | 0 | 0                                                      | 0 | <table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1             | 1                                                                | 1  | 0                                  |   |                                                        |                                                                  |   |   |                                                        |   |                                                                  |   |   |   |   |
| 0             | 0                                                                | 0  | 0                                  |   |                                                        |                                                                  |   |   |                                                        |   |                                                                  |   |   |   |   |
| 1             | 1                                                                | 1  | 1                                  |   |                                                        |                                                                  |   |   |                                                        |   |                                                                  |   |   |   |   |
|               | <table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> | 1  | 1                                  | 1 | 0                                                      | <table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> | 0 | 0 | 0                                                      | 1 | <table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1             | 1                                                                | 1  | 0                                  |   |                                                        |                                                                  |   |   |                                                        |   |                                                                  |   |   |   |   |
| 0             | 0                                                                | 0  | 1                                  |   |                                                        |                                                                  |   |   |                                                        |   |                                                                  |   |   |   |   |
| 1             | 1                                                                | 1  | 1                                  |   |                                                        |                                                                  |   |   |                                                        |   |                                                                  |   |   |   |   |
|               | <table><tr><td>-2</td></tr></table>                              | -2 | <table><tr><td>1</td></tr></table> | 1 | <table><tr><td>-1</td></tr></table>                    | -1                                                               |   |   |                                                        |   |                                                                  |   |   |   |   |
| -2            |                                                                  |    |                                    |   |                                                        |                                                                  |   |   |                                                        |   |                                                                  |   |   |   |   |
| 1             |                                                                  |    |                                    |   |                                                        |                                                                  |   |   |                                                        |   |                                                                  |   |   |   |   |
| -1            |                                                                  |    |                                    |   |                                                        |                                                                  |   |   |                                                        |   |                                                                  |   |   |   |   |

Ověření správnosti výsledku:

$$-121 = -2 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^3 - 1 \cdot 2^0 = -2 \cdot 64 + 1 \cdot 8 - 1 \cdot 1$$

# Boothův algoritmus

- Q: Překódujte číslo -257 na 12 bitech do Boothova kódu radix 8.
- Q: Vynásobte čísla -81 x -78 s využitím Boothova algoritmu.
- Q: Kolik operací ušetříme při násobení čísel -81 x -78 na 8 bitech zavedením Boothova překódování radix 4?

# Boothovo překódování s radixem 4 ve VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity RECODER is
  port (
    DIN   : in   std_logic_vector(15 downto 0);
    BIT3  : in   std_logic_vector( 2 downto 0);
    DOUT  : out  std_logic_vector(16 downto 0));
end RECODER;

architecture RTL of RECODER is
  constant N : integer := 16;
  subtype bitn1 is std_logic_vector(N downto 0);

  function COMP2 (D : in bitn1) return bitn1 is
    variable Dn : bitn1;
  begin
    Dn := not D;
    return (Dn+1);
  end COMP2;
```

Funkce ve VHDL vracející  
dvojkový doplněk čísla D

## Boothovo překódování s radixem 4 ve VHDL (2)

```
begin
  process (DIN, BIT3)
  begin
    case BIT3 is
      when "001" | "010" =>
        DOUT <= DIN(N-1) & DIN;
      when "101" | "110" =>
        DOUT <= COMP2(DIN(N-1) & DIN);
      when "100" =>
        DOUT <= COMP2(DIN & '0');
      when "011" =>
        DOUT <= DIN & '0';
      when others =>
        DOUT <= (others => '0');
    end case;
  end process;
end RTL;
```

| překódovávaný<br>blok |   |   | kód |
|-----------------------|---|---|-----|
| 0                     | 0 | 0 | 0   |
| 0                     | 0 | 1 | 1   |
| 0                     | 1 | 0 | 1   |
| 0                     | 1 | 1 | 2   |
| 1                     | 0 | 0 | -2  |
| 1                     | 0 | 1 | -1  |
| 1                     | 1 | 0 | -1  |
| 1                     | 1 | 1 | 0   |

# Násobička s konstantním koeficientem



- Násobení konstantou (více konstantami) vede obecně na jednodušší HW implementaci (Multiplierless Constant Multiplication problem).  
Nalezení optimální HW implementace je NP problém.

- Příklad:

- $Y = 20 * X$  ( $X$  zakódováno na  $w$  bitech)
- Varianta I (jedna sčítačka  $w$ -bitová)
  - $Y = 20 * X = (16 + 4) * X = 16 * X + 4 * X$
- Varianta II (jedna sčítačka  $w$ -bitová)
  - $Y = 20 * X = 4 * 5 * X = 4 * (1 + 4) * X$

  - Příklad:

- $Y = \{20 * X, 11 * X\}$
- $Y = \{4 * 5 * X, (16 - 5) * X\}$



# Násobička s konstantním koeficientem

- Q: Nakreslete co možná nejefektivnější implementaci 8-bit násobičky násobící koeficientem 15.
- Q: Kolik sčítaček/odčítaček bude zapotřebí pro implementaci optimální násobičky s konstantním koeficientem 17 (49, 82)?
- Q: Jak široké odčítačky budou zapotřebí pro realizaci optimální násobičky s konstantním koeficientem 47?